

1. Simplify the following expressions using Boolean algebra:

a. $(B + \bar{C})(\bar{B} + C) + \overline{A + B + \bar{C}}$

Solution #1:

$$\begin{aligned} &= B\bar{B} + BC + \bar{B}\bar{C} + C\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} && [\text{Dist.} + \text{DM}] \\ &= 0 + BC + \bar{B}\bar{C} + 0 + \bar{A}\bar{B}\bar{C} && [\text{R8, R9}] \\ &= BC + \bar{B}(\bar{C} + AC) && [\text{R1, Dist.}] \\ &= BC + \bar{B}(\bar{C} + A) && [\text{R11}] \\ &= BC + \bar{B}\bar{C} + A\bar{B} && [\text{Dist.}] \end{aligned}$$

Solution #2:

$$\begin{aligned} &= B\bar{B} + BC + \bar{B}\bar{C} + C\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} && [\text{Dist.} + \text{DM}] \\ &= 0 + BC + \bar{B}\bar{C} + 0 + \bar{A}\bar{B}\bar{C} && [\text{R8, R9}] \\ &= \bar{B}\bar{C} + C(B + A\bar{B}) && [\text{R1, Dist.}] \\ &= \bar{B}\bar{C} + C(B + A) && [\text{R11}] \\ &= \bar{B}\bar{C} + BC + AC && [\text{Dist.}] \end{aligned}$$

b. $\overline{(\bar{A} + B + \bar{C})(A + B + \bar{C})(\bar{A} + B + C)(BC + \bar{A}\bar{B}\bar{C})}$

$$\begin{aligned} &= \overline{(\bar{A} + B + \bar{C}) + (A + B + \bar{C}) + (\bar{A} + B + C) + (BC + \bar{A}\bar{B}\bar{C})} && [\text{DM}] \\ &= \bar{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} + \bar{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} + \bar{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} + \bar{BC} + \bar{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} && [\text{DM, R9}] \\ &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{BC} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} && [\text{R9}] \\ &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{BC} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} && [\text{R9}] \\ &= \bar{A}\bar{B}(C + \bar{C}) + \bar{A}\bar{B}(C + \bar{C}) + \bar{BC} && [\text{Dist.}] \\ &= \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B} + \bar{BC} && [\text{R6, R4}] \\ &= \bar{B}(A + \bar{A}) + \bar{BC} && [\text{Dist.}] \\ &= \bar{B} + \bar{BC} && [\text{R6, R4}] \\ &= \bar{B} + C && [\text{R11}] \end{aligned}$$

2. Suppose a Boolean variable Z is described by the following Karnaugh map
- a. Construct a minimum SOP expression for Z .

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	X	X	X	0
	01	0	X	1	1
	11	0	1	1	X
	10	0	X	X	0

$$Z = D + BC$$


- b. Construct a minimum POS expression for Z .

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	X	X	X	0
	01	0	X	1	1
	11	0	1	1	X
	10	0	X	X	0

$$Z = B(C + D)$$


c. Implement Z using NAND gates.

$$Z = D + BC$$

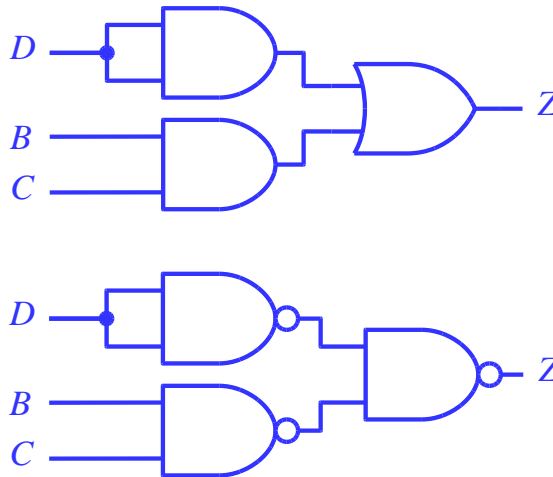


d. Implement Z using NOR gates.


$$Z = B(C + D)$$

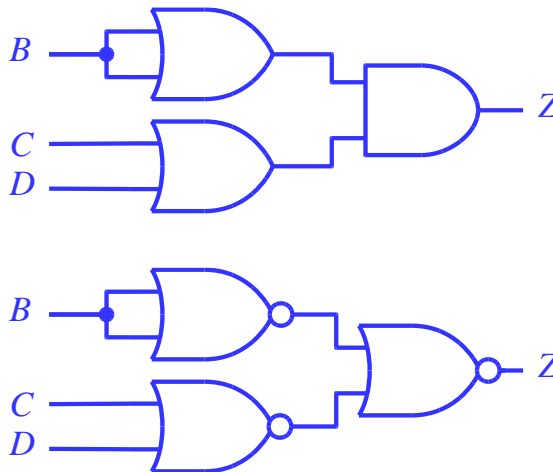

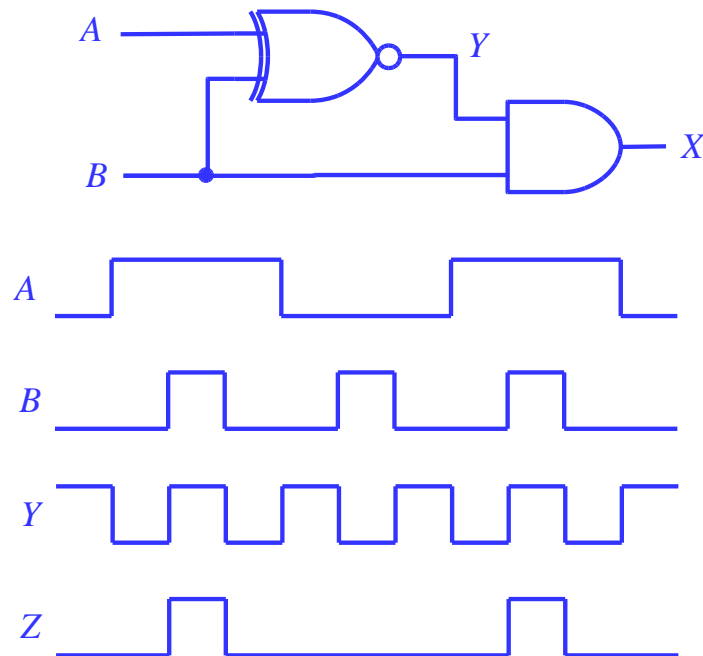
3. For the following logic circuit, draw the output waveform ...



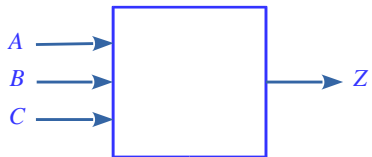4. Design a logic circuit whose output Z is HIGH only when a majority of its inputs A , B , and C are LOW.



Inputs			Output
A	B	C	Z
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

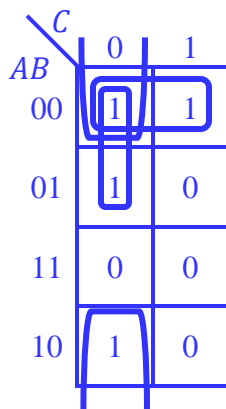

$$Z = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{C}$$

