


$$X = ((\overline{A+B})(\overline{B.C}) + D)$$

$$= (\overline{A+B})(\overline{B.C}) + D$$

$$= (\overline{A+B}) + (\overline{B.C}) + D$$


$$= \overline{A} + B + \overline{B.C} + D$$

$$= \overline{A} + B + D$$

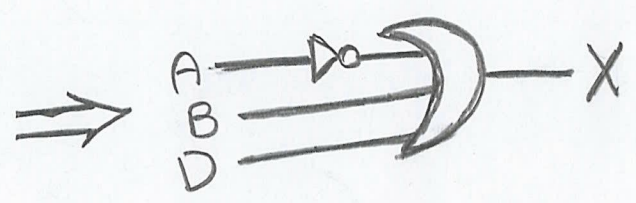



A	B	C	X
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

To get SOP

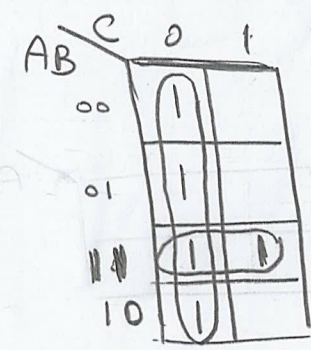


$$X = \overline{C} + AB$$

AND-OR NAND

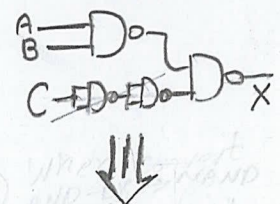
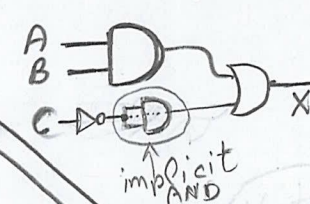


To get POS

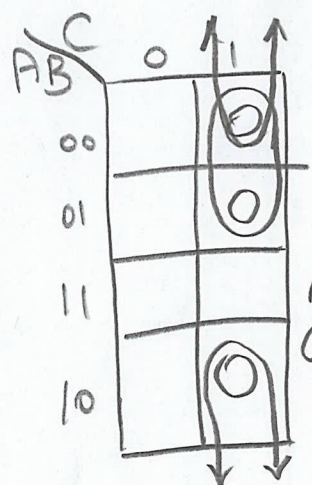


$$X = (\overline{C} + A)(\overline{C} + B)$$




AND-OR NOR

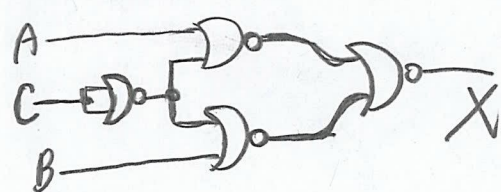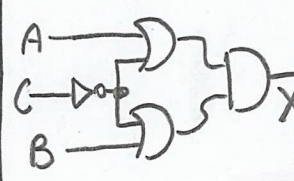


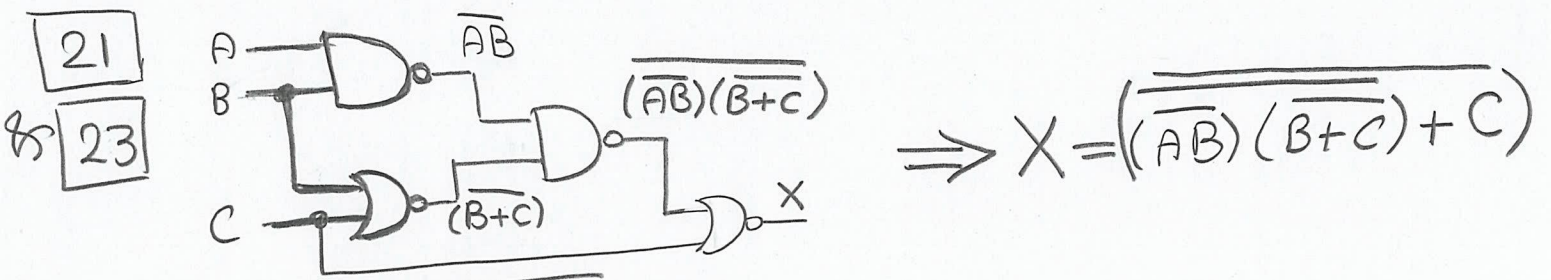
is converted to NAND & then cancelled out with the inverter



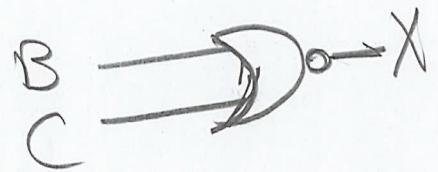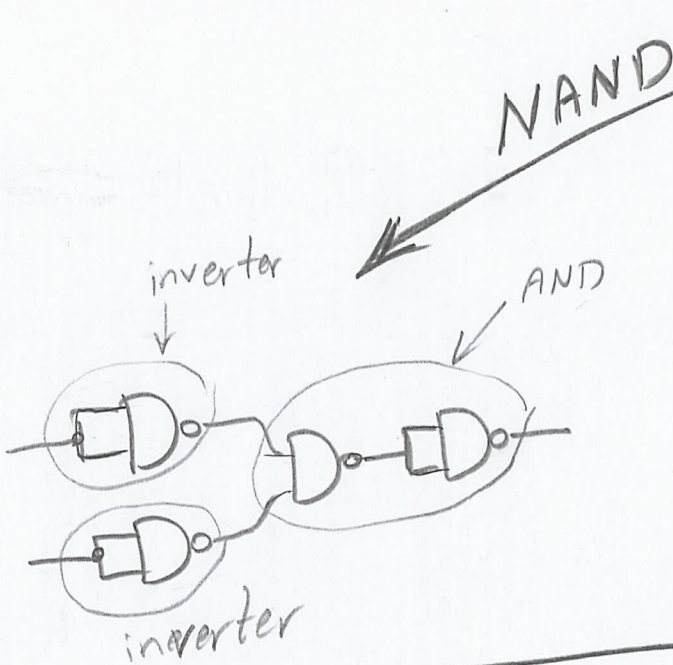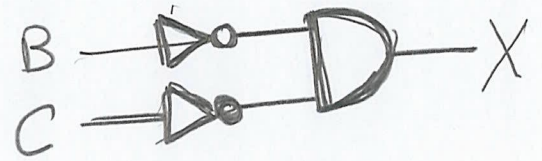
$$\begin{aligned}
 X &= \overline{(\overline{AB})(\overline{B+C})\overline{C}} \\
 &= \overline{AB}(\overline{B+C})\overline{C} \\
 &= (\overline{A+B})\overline{B}\overline{C}\overline{C} \\
 &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{B}\overline{B}\overline{C} \\
 &= (\overline{A}+1)\overline{B}\overline{C} \\
 &= \overline{B}\overline{C}
 \end{aligned}$$



28

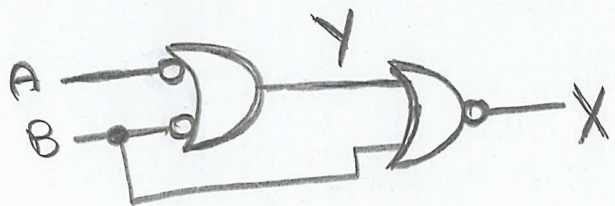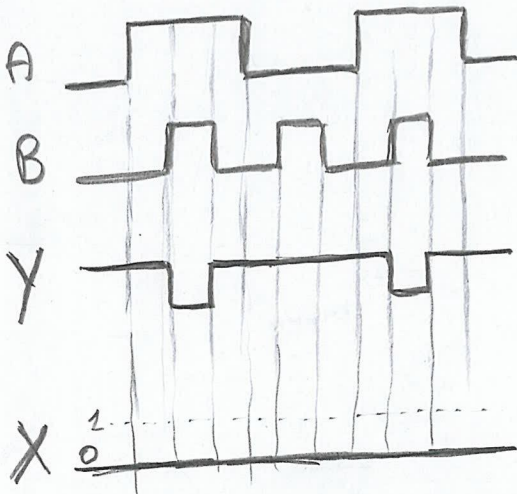


31

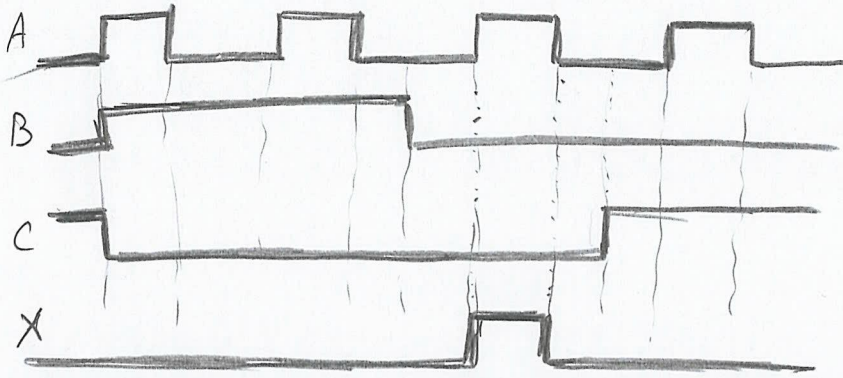


A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	X
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	X



AB \ C	0	1
00		
01		X
11		X
10	①	

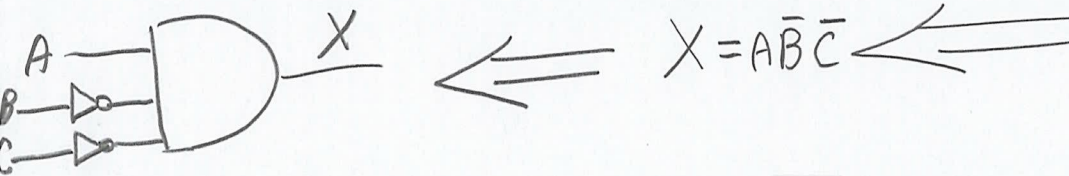

56

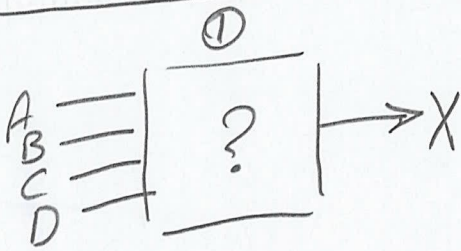

<3

A	B	C	D	X
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

AB \ CD	00	01	11	10
00	①	①		①
01				
11		①	①	①
10				



④

$$X = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{D} + ABC + ABD$$

⑤

